

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Ćwiczenia – część2


Przykładowe zadania z tematów 4-6

- Narysuj schemat wzmacniacza aktywnego I-go rzędu i wyznacz wartości elementów, tak by spełnione były podane wymagania:
 - filtr dolnoprzepustowy, $f_D = 100$ kHz, $k_U = -100$;
 - filtr dolnoprzepustowy, $f_D = 500$ Hz, $k_U = -50$;
 - filtr górnoprzepustowy, $f_G = 2$ kHz, $k_U = -25$;
 - filtr górnoprzepustowy, $f_G = 50$ kHz, $k_U = -100$;
 - filtr pasmowo-przepustowy, $f_G = 100$ Hz, $f_D = 15$ kHz, $k_U = -50$;
 - filtr pasmowo-przepustowy, $f_G = 20$ kHz, $f_D = 150$ kHz, $k_U = -200$;
- Dla obwodu szeregowego RLC i zadanych parametrów, wyznacz parametry oznaczone pytajnikiem:


LP	u [v]	f [Hz]	R [Ω]	L [H]	C [F]	x_L [Ω]	x_C [Ω]	z [Ω]	i [A]	φ [°]	f_{REZ} [Ω]	P [W]	S [VA]
a	230	50	50	0	50μ	-	?	?	?	?	?	?	?
b	400	50	400	30m	0	?	-	?	?	?	?	?	?
c	230	50	60	50m	10μ	?	?	?	?	?	?	?	?
d	20	50	200	?	?	80	100	?	?	?	?	?	?
e	115	60	50	10m	1μ	?	?	?	?	?	?	?	?
f	115	60	60	?	?	20	40	?	?	?	?	?	?
g	200	60	20	100m	100μ	?	?	?	?	?	?	?	?
h	20	60	200	?	?	160	400	?	?	?	?	?	?

- Wyznacz parametry komponentu, dobranego tak aby poprawić współczynnik mocy:
 - $P = 500$ W, $u = 230$ V, $f = 50$ Hz, $\cos\varphi_1 = 0.5 \rightarrow \cos\varphi_2 = 0.8$; $C = ?$
 - $S = 5$ kVA, $u = 400$ V, $f = 50$ Hz, $\cos\varphi_1 = 0.7 \rightarrow \cos\varphi_2 = 0.95$; $C = ?$
 - $S = 2$ kVA, $u = 115$ V, $f = 60$ Hz, $\cos\varphi_1 = 0.6 \rightarrow \cos\varphi_2 = 1$; $C = ?$
 - $P = 3$ kW, $u = 400$ V, $f = 50$ Hz, $\cos\varphi_1 = 0.3 \rightarrow \cos\varphi_2 = 0.8$; $L = ?$
 - $S = 500$ VA, $u = 230$ V, $f = 50$ Hz, $\cos\varphi_1 = 0.6 \rightarrow \cos\varphi_2 = 0.9$; $L = ?$
 - $P = 3$ kW, $u = 115$ V, $f = 400$ Hz, $\cos\varphi_1 = 0.7 \rightarrow \cos\varphi_2 = 0.95$; $C = ?$
- Wyznacz impedancję zastępczą obwodów jak na schemacie:
 -


a)

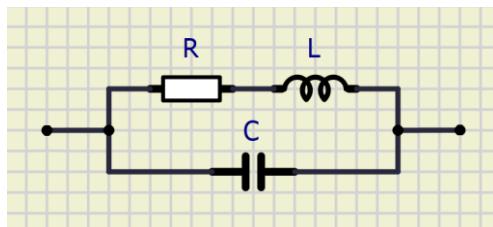

b)

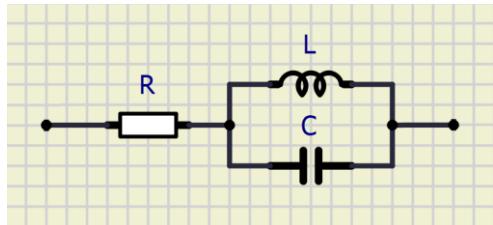


c)

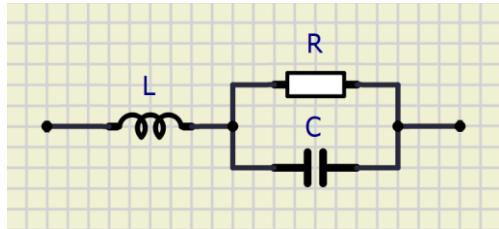


5. Wyznacz impedancję zastępczą obwodów jak na schematach:

a)

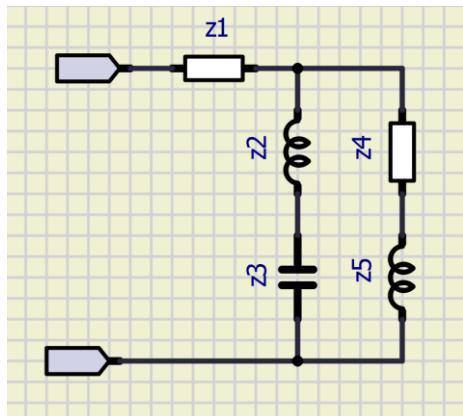


a1) $z_1 = 10, z_2 = 5j, z_3 = -4j, z_4 = 5, z_5 = 10j;$
a2) $z_1 = 3, z_2 = 6j, z_3 = -2j, z_4 = 1, z_5 = 2j;$

b)

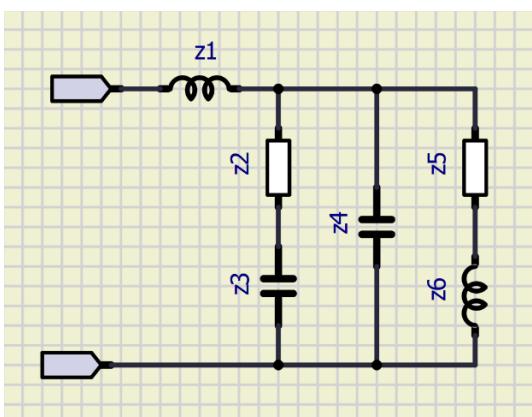

b1) $z_1 = 2j, z_2 = 5, z_3 = -5j, z_4 = -5j, z_5 = 6, z_6 = 5j;$
b2) $z_1 = 5j, z_2 = 8, z_3 = -2j, z_4 = -j, z_5 = 3, z_6 = 3j;$

c)

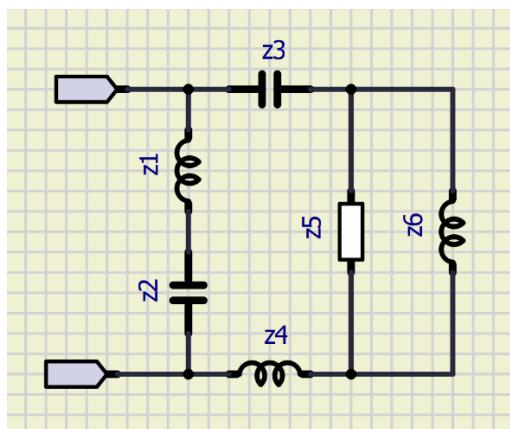

c1) $z_1 = 2j, z_2 = -3j, z_3 = -5j, z_4 = 5j, z_5 = 6, z_6 = -5j;$
c2) $z_1 = j, z_2 = -2j, z_3 = -3j, z_4 = 4, z_5 = 5, z_6 = -6j;$